

Homework for second order circuit
SEE 1023, 2010/2011 Sem2

HW Question 1 (test #2, 2007/2008, S2)

Question 5.


It is known that the current $i(t)$, in the circuit of Fig. Q2 for $t > 0$ is given by:

$$i(t) = B_1 e^{-112.7t} + B_2 e^{-887.3t} \text{ A}$$

where B_1 and B_2 are constants

(i) Determine the value of the capacitance C [4 Marks]

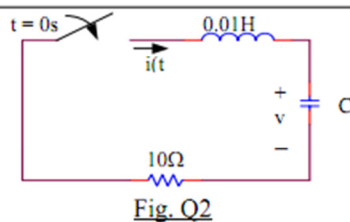(ii) If the initial energy stored in the capacitor is 1.25J, determine B_1 and B_2 [6 Marks]



HW Question 2 (Past year Test #2)

Q3. The switch in the circuit of Figure Q3 has been in position 'a' for a long time. At $t = 0$, the switch moves instantaneously to position 'b'.
Suis dalam litar Rajah S3 berada pada kedudukan 'a' dalam masa yang lama. Pada $t = 0$, suis diubah ke kedudukan 'b'.

(a) what is the initial values of i and v_C [3 Marks]
apakah nilai awal bagi i dan v_C [3 Markah]

(b) what is the initial value of $\frac{di}{dt}$ [3 Marks]
apakah nilai awal bagi $\frac{di}{dt}$ [3 Markah]

(c) determine and sketch the type of response of the circuit [4 Marks]
tentukan dan lakarkan jenis sambutan litar [4 Markah]

(d) find $v_C(t)$ for $t \geq 0$ in term of A_1 and A_2 [you are not required to find A_1 and A_2] [3 Marks]
dapatkan $v_C(t)$ pada $t \geq 0$ dalam sebutan A_1 dan A_2 [anda tidak perlu mendapatkan A_1 dan A_2]. [3 Markah]

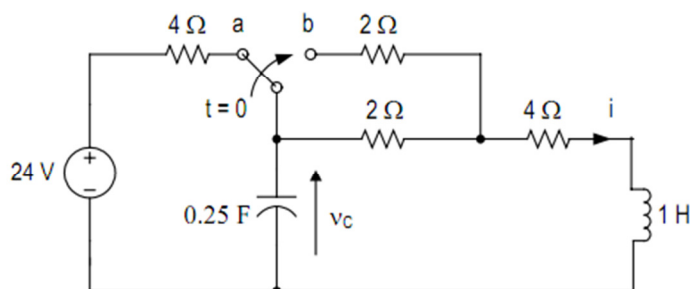



Figure Q3
 Rajah S3

HW Question 3 (Past year Test #2)


- S4) Suis dalam Rajah S4(a) ditutup pada $t = 0$ s. Semasa $t = 0^-$, tiada tenaga tersimpan pada L dan C. Sambutan untuk $i(t)$ yang diperolehi ditunjukkan dalam Rajah S4(b). Nilai-nilai pemuat, C dan peraruh, L masing-masing ialah $100\mu\text{F}$ dan 1mH .

The switch in Figure Q4(a) is closed at $t = 0$ s. At $t = 0^-$, no energy is stored in L and C. Figure Q4(b) shows the response obtained for $i(t)$. The values of C and L are $100\mu\text{F}$ and 1mH respectively.

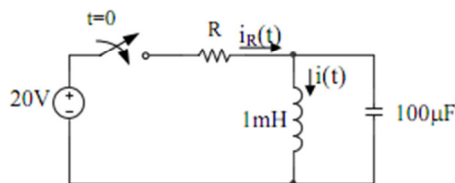- (a) Apakah jenis redaman yang ditunjukkan oleh Rajah S4(b)? [1 Markah]
What type of damping is shown in Figure Q4(b)? [1 Marks]
- (b) Apakah nilai rintangan R dalam litar pada Rajah S4(a)? [4 Markah]
What is the value of R shown in Figure Q4(a)? [4 Marks]
- (c) Jika $i(t) = 4 + e^{-1000t} [-4\cos(3000t) - 1.33\sin(3000t)]$ untuk $t \geq 0$, dapatkan ungkapan $i_R(t)$ untuk $t > 0$ [10 Markah]
If $i(t) = 4 + e^{-1000t} [-4\cos(3000t) - 1.33\sin(3000t)]$ for $t \geq 0$, find the expression of $i_R(t)$ for $t > 0$ [10 Marks]
- (d) berapakah nilai L (nilai R dan C adalah sama seperti di atas) untuk menghasilkan sambutan teredam kritikal? [5 Markah]
What is the value of L (R and C unchanged) so that the damping becomes critical? [5 Marks]



Rajah S4(a)
Figure Q4(a)

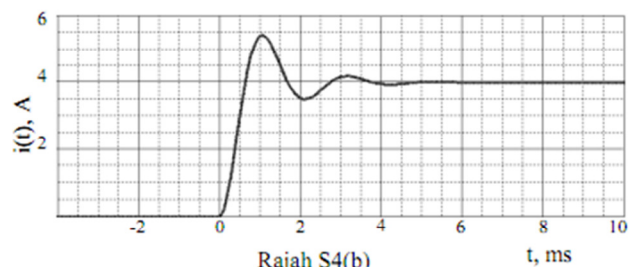

Rajah S4(b)
Figure Q4(b)